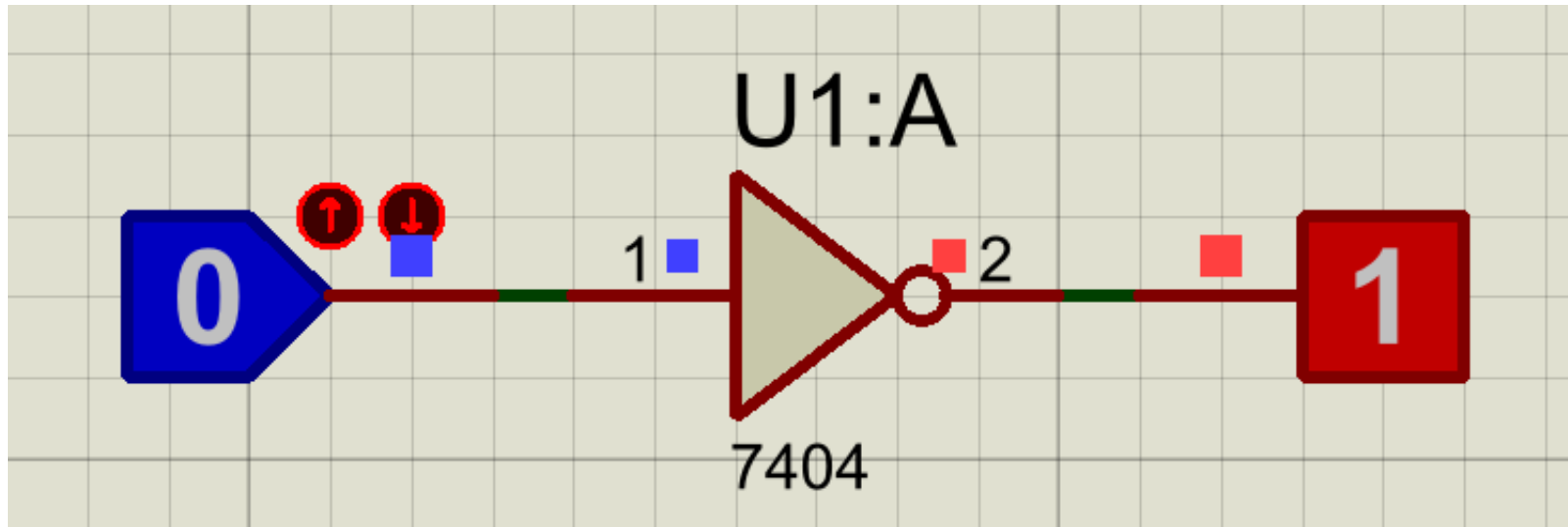


1-Fonction NON-7404:



1.Matériel utilisé:

- 7404
- 1 logic-state
- 1 logic-prob(big)
- je branche les objet ensemble

2.Réponses aux question:


a-

A	D
0	1
1	0

b-

$$D = \bar{A}$$

1-Fonction AND-7408:

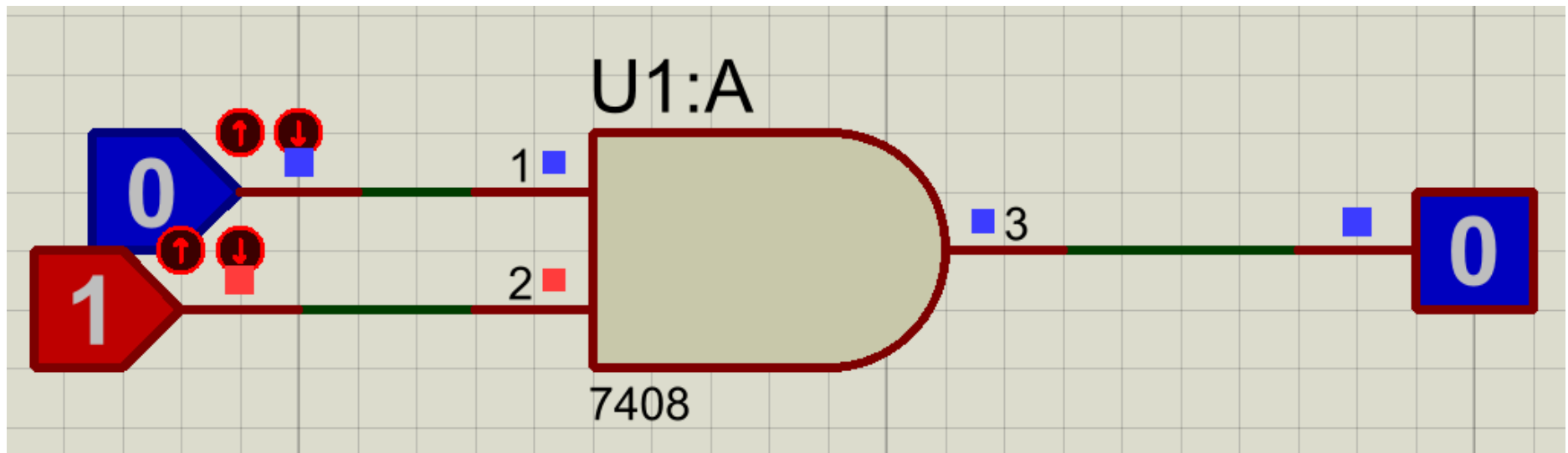

1. Matériel utilisé:

-7408

-2 logic-state

-1 logic-prob(big)

-je branche les objet ensemble

2. Réponses aux question:

a-


A	B	D
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

b-

$$D=AB$$

c-

$$D= (A|B)|(A|B)$$

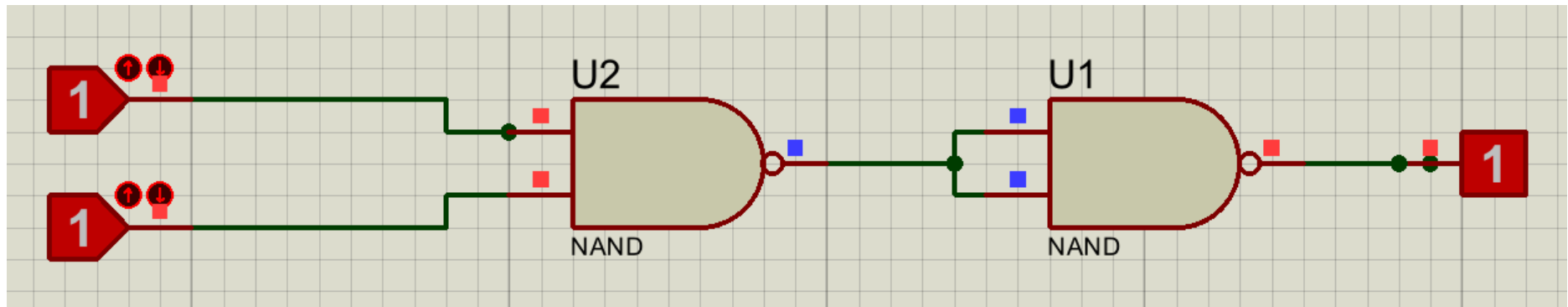


.Matériel utilisé:

- 2 NAND
- 2 logic-state
- 1 logic-prob(big)
- je branche les objet ensemble

d-


$$D = (A|A)|(B|B)$$

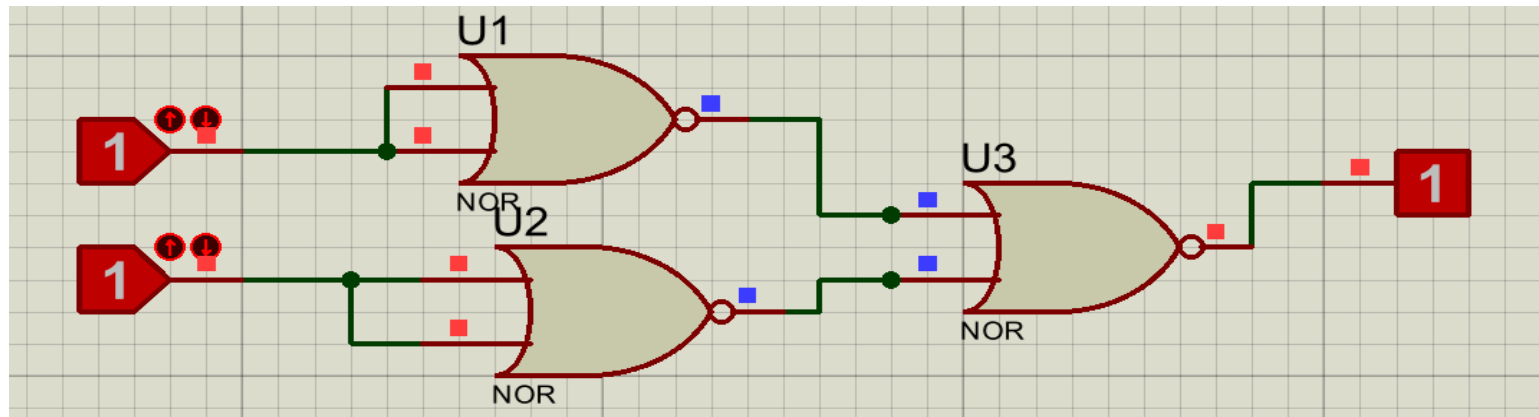

.Matériel utilisé:

- 3 NOR
- 2 logic-state
- 1 logic-prob(big)
- je branche les objet ensemble

1-Fonction OR-7432:

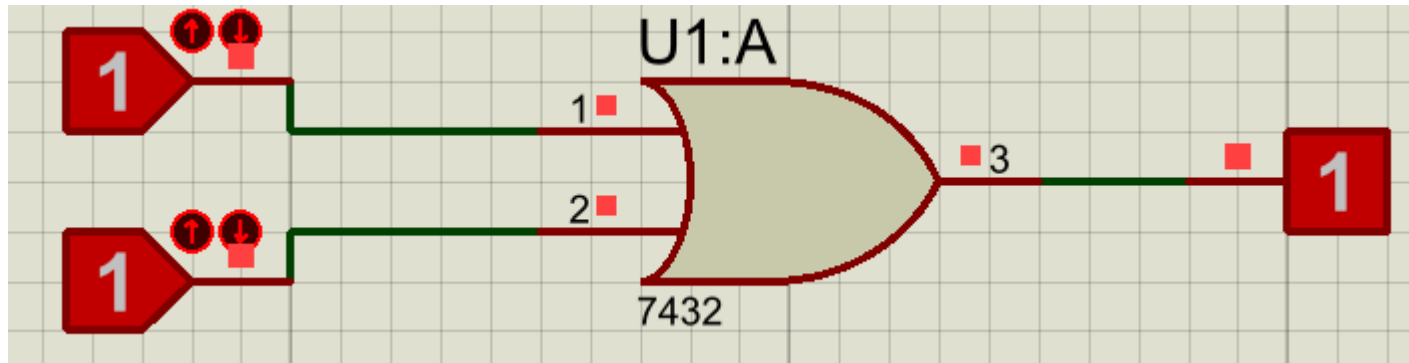

1.Matériel utilisé:

- 7432
- 2 logic-state
- 1 logic-prob(big)
- je branche les objet ensemble

2.Réponses aux question:


a-

A	B	D
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

b-

$$D = A + B$$

c-

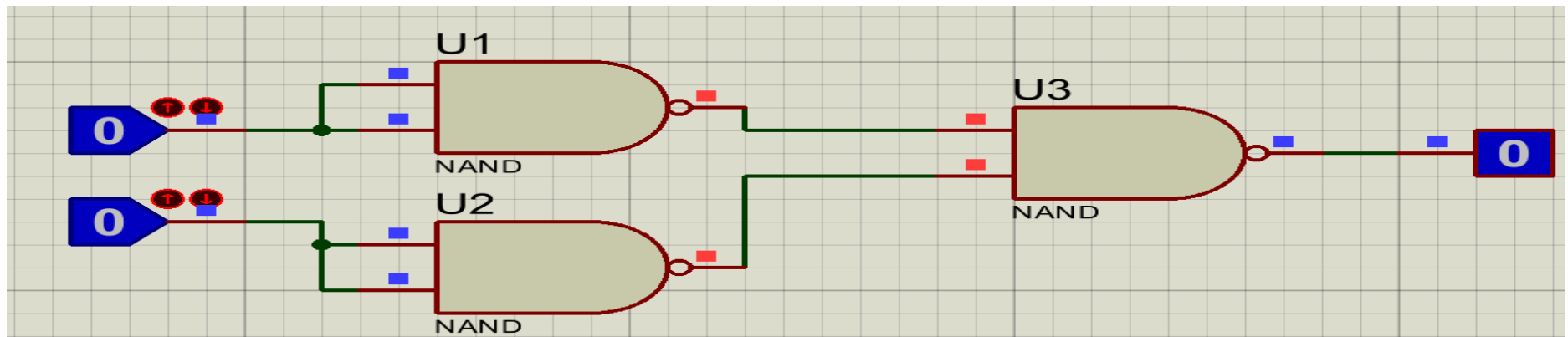


.Matériel utilisé:

-3 NAND

- 2 logic-state
- 1 logic-prob(big)
- je branche les objet ensemble

d-

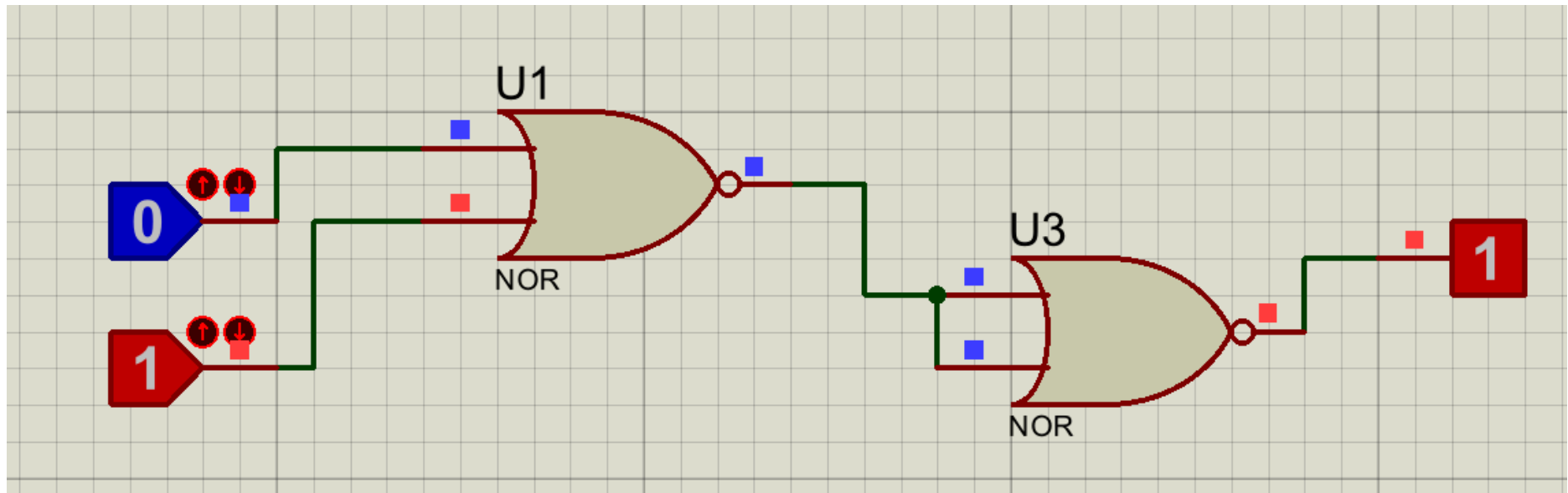

.Matériel utilisé:


- 2 NOR
- 2 logic-state

- 1 logic-prob(big)
- je branche les objet ensemble

g-

$$D = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

1-Fonction XOR:

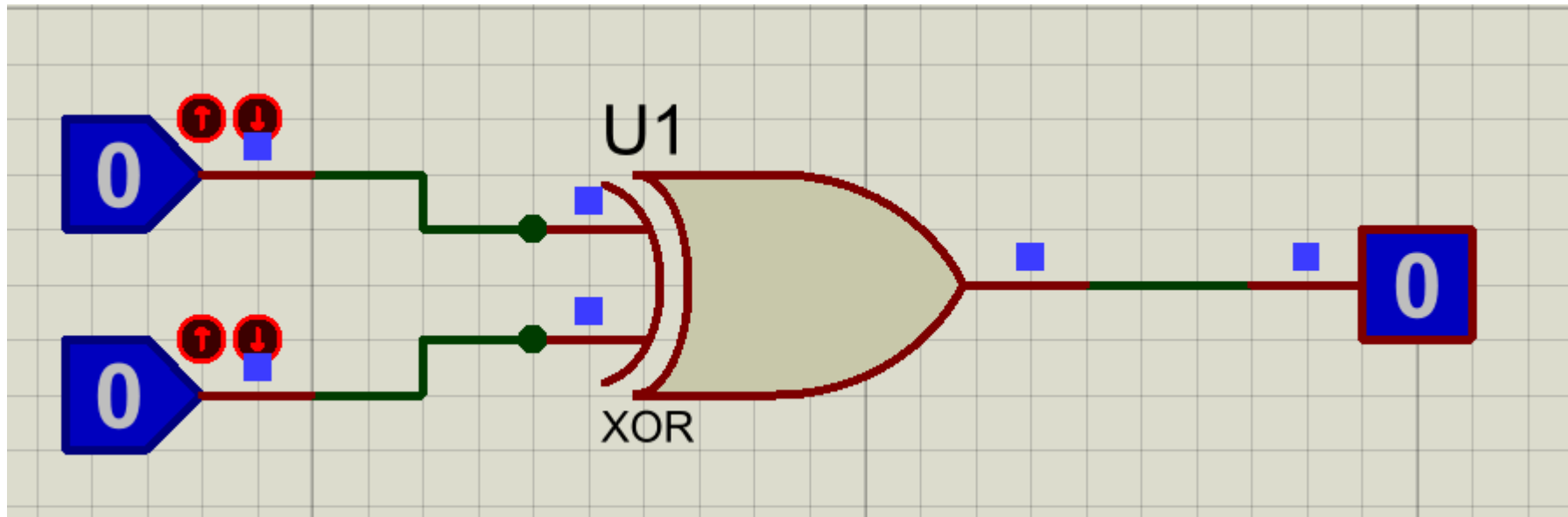

1. Matériel utilisé:

- XOR
- 2 logic-state
- 1 logic-prob(big)
- je branche les objet ensemble

2. Réponses aux question:

a-

A	B	D
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

b-

$$D = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$